

Rishabh Shah

09/21/2017

4655 4192

EECS 215 HW 2

13.  $I_1 + I_2 = 2$

$$I_4 + 7 = I_3$$

$$2 = I_4 + 4$$

$$3 + 4 + I_3 = I_1$$

$$7 + I_3 = I_1$$

$$7 + 7 + I_4 = I_1$$

$$14 + (-2) = I_1 = 12$$

$$12 + I_2 = 2$$

$$I_2 = -10$$

$$12 - 7 = I_3 = 5$$

$$I_4 = -2$$


$$I_1 = 12 \text{ A}$$

$$I_2 = -10 \text{ A}$$

$$I_3 = 5 \text{ A}$$

$$I_4 = -2 \text{ A}$$

17

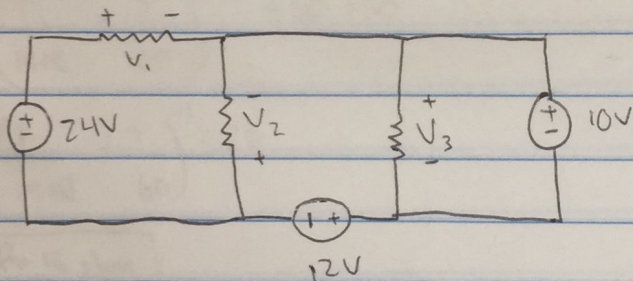

$$24 - V_1 + V_2 = 0$$

$$24 - V_1 - V_3 - 12 = 0$$

$$24 - V_1 - 10 - 12 = 0$$

$$2 - V_1 = 0$$

$$V_1 = 2$$

$$24 - 2 + V_2 = 0$$

$$-22 = V_2$$

$$24 - 2 - V_3 - 12 = 0$$

$$V_3 = 10$$

$$V_1 = 2 \text{ V}$$

$$V_2 = -22 \text{ V}$$

$$V_3 = 10 \text{ V}$$



$$25 \quad \cancel{V = IR = 0.005 \cdot 10000 = 50V}$$

$$\cancel{V = 0.01(V_o) = 0.5V}$$

$$\cancel{I = V/R = 0.025mA}$$

$$\cancel{P = IV = 12.5mW}$$

\* On last page

$$32 \quad I_1 = \frac{-50}{250} \cdot 16 = -3.2A$$

$$I_2 = \frac{-200}{250} \cdot 16 = -12.8A$$

$$I_3 = \frac{-40}{100} \cdot 16 = -6.4A$$

$$I_4 = \frac{-60}{100} \cdot 16 = -9.6A$$

$$41 \quad R_{12} = \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right)^{-1} = \left( \frac{3}{12} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{4} \right)^{-1} = 4 \text{ ohm}$$

$$\left( \frac{1}{14+R} + \frac{1}{60} \right)^{-1} + 30 = 50$$

$$\left( \frac{1}{14+R} + \frac{1}{60} \right)^{-1} = 20$$

$$\boxed{R = 16 \text{ ohm}}$$

$$44 \quad R_{eq} = \left( \left( \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right)^{-1} + 8 \right)^{-1} + \frac{1}{30} \right)^{-1}$$

$$= \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right)^{-1} = \boxed{12 \text{ ohm}}$$



25.  $V_o = IR = 5 \text{ mA} \cdot 10 \text{ kohm} = 50 \text{ V}$

$i_o = 0.01 \cdot 50 = 0.5 \text{ A}$


$R_{eq} = \left( \frac{1}{5 \text{ kohm}} + \frac{1}{20 \text{ kohm}} \right)^{-1} = \left( \frac{5}{20 \text{ kohm}} \right)^{-1} = 4 \text{ kohm}$

$V = IR = 2 \text{ kV}$

$i = V/R = 2 \text{ kV} / 20 \text{ kohm} = 0.1 \text{ A}$

power =  $iV = 0.2 \text{ kW}$

51. a.

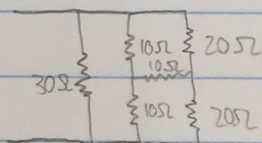

Since top and bottom resistors are equal, potential across 10 ohm in middle is zero

$R_{eq} = \left( \frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = \left( \frac{13}{120} \right)^{-1} = \frac{120}{13} \text{ ohm}$

59.  $P = \frac{V^2}{R}$  ;  $R = \frac{V^2}{P}$

$R_{40} = 110^2 / 40 = 302.5 \text{ ohm}$

$R_{60} = 110^2 / 60 = 201.7 \text{ ohm}$

$R_{100} = 110^2 / 100 = 121 \text{ ohm}$

$R_{eq} = 302.5 + \left( \frac{1}{201.7} + \frac{1}{121} \right)^{-1} = 378.1 \text{ ohm}$

$I = V/R = 220 / 378.1 = 0.582 \text{ A}$  ;  $V_{40} = IR = 176.1 \text{ V}$  ;  $V_{60} = V_{100} = 220 - V_{40} = 43.9 \text{ V}$

$P_{40} = I^2 R = 102.5 \text{ W}$

Bulb will burn out when turned on

$P_{60} = V^2 / R = 43.9^2 / 201.7 = 9.6 \text{ W}$

Bulb will be dim when turned on

$P_{100} = V^2 / R = 43.9^2 / 121 = 16 \text{ W}$

Bulb will be dim when turned on

If the 100W bulb is wired in series with the other two connected in parallel