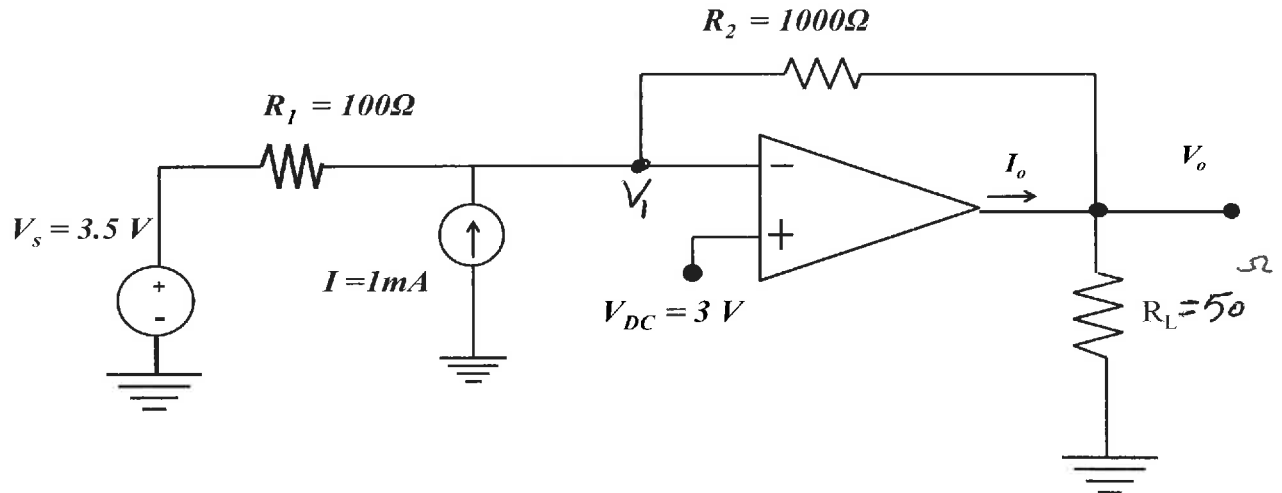


Name :

ID #

**Problem # 1(20 Points)**

Assuming the opamp in this circuit is ideal:


a) Calculate the voltage  $V_o$ .write KCL at  $V_i$ , where  $V_i = 3V$ 

$$-1mA + \frac{3 - 3.5V}{0.1k\Omega} + \frac{3 - V_o}{1k\Omega} = 0$$

$$-1mA - 5mA + 3mA - V_o/1k\Omega = 0$$

$$V_o = -3V$$

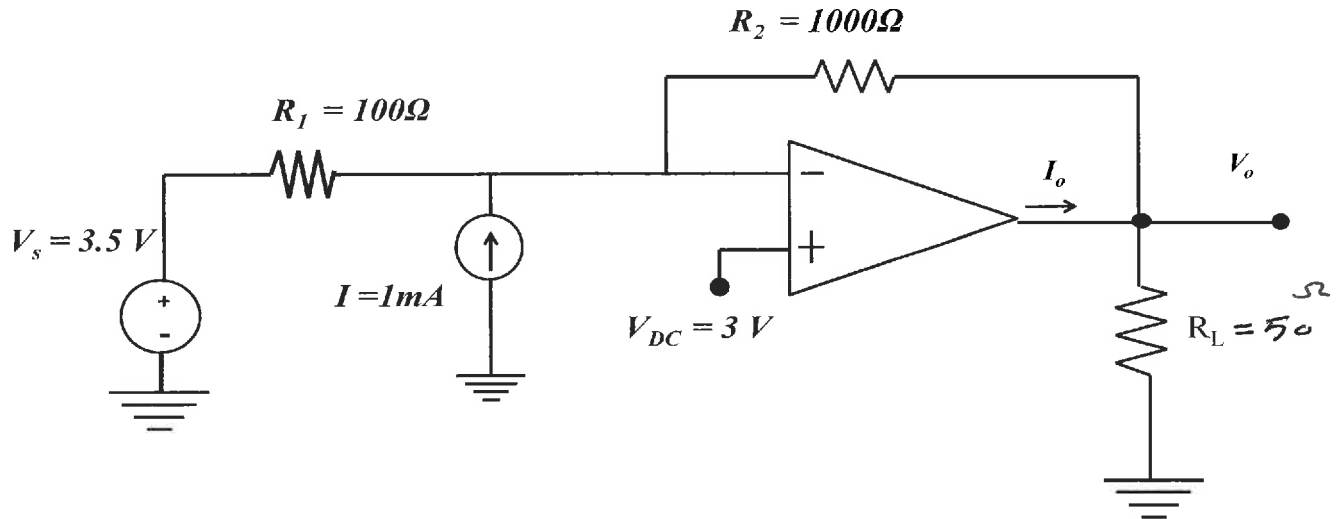b) Determine the current  $I_o$  at the output of opamp.



$$-I_o + \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o - 3}{R_2} = 0$$

$$I_o = \frac{-3V}{50\Omega} + \frac{-3-3V}{1000\Omega}$$

$$I_o = -60^{mA} - 6^{mA} = -66^{mA}$$