

$$a) X_{L1} = L_1 \omega = 54 \times 10^{-3} \times 2\pi \times f = 20 \, \Omega$$

$$Z_{L1} = j X_{L1} = j 20 \, \Omega$$

$$X_{L2} = L_2 \omega = 13.5 \text{ mH} \times 10^{-3} \times 2\pi \times f = 5 \, \Omega$$

$$Z_{L2} = j X_{L2} = j 5 \, \Omega$$

$$Z_c = \frac{1}{j C \omega} = -j \frac{1}{C \omega} = -j \frac{10^6}{176 \times 2\pi f} = -j 15 \, \Omega$$

$$S = \frac{1}{2} V I^* = V_{rms} \cdot I^*$$

$$S_1 = V_{rms} \cdot \frac{V_{rms}}{(10 + j 20)^*} = \frac{(120 \text{ V})^2}{10 - j 20} = \frac{14400}{1 - j 2} = \frac{14400(1 + j 2)}{5}$$

$$S_1 = 2880(1 + j 2) = 2880 + j 5760 \text{ VA}$$

$$S_2 = V_{rms} \cdot \frac{V_{rms}}{(5 - j 15)^*} = \frac{14400}{5(1 + j 3)} = \frac{14400(1 - j 3)}{50}$$

$$S_2 = 2880(1 - j 3) = 2880 - j 8640 \text{ VA}$$

$$S_3 = \frac{14400}{(j 5 + 5)^*} = \frac{14400}{5 - j 5} = 2880 \frac{1 + j}{2} = 1440(1 + j)$$

$$S_3 = 1440 + j 1440 \text{ VA}$$

$$S_{total} = 2016 \text{ W} + j 1152 \text{ VAR} = P + jQ$$

$$|S| = 2322 \text{ VA}$$

$$b) \text{ P.f.} = \frac{P}{|S|} = \frac{2016 \text{ W}}{2322 \text{ VA}} = 0.868$$

c) It is lagging, load is inductive.

d) A capacitor can be placed in parallel with the whole load to reduce reactive power to a new value

So that

$$P_{f_{new}} = 0,95 = \cos \phi$$

$$\phi = 18,2^\circ$$

$$\tan \phi = \frac{Q_{New}}{P} = 0,329$$

$$Q_{New} = 0,329 P = 0,329 \times 2016 = 662,8 \text{ VAR}$$

$$Q_{New} = Q - Q_c \quad \text{or} \quad Q_c = Q - Q_{New}$$

$$Q_c = 1152 - 662,8 = 489,2 \text{ VAR}$$

In a capacitor  $S = -jC\omega V_{rms}^2$

$$\therefore Q_c = C\omega V_{rms}^2$$

$$C = \frac{Q_c}{\omega V_{rms}^2} = \frac{489,2 \text{ VAR}}{2\pi \times 60 \times (120)^2} = 90 \mu\text{F}$$