

Rishabh Shah

09/14/2017

4655 4192

EECS 215 HW 1

3. b.  $i(t) = (2t + 5) \text{ mA}$ ;  $q(0) = 0$

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

$$Q = \int i dt = t^2 + 5t \text{ mC}$$

c.  $i(t) = 20 \cos(10t + \frac{\pi}{6}) \text{ uA}$ ,  $q(0) = 2 \text{ uC}$

$$Q = \int i dt = 2 \sin(10t + \frac{\pi}{6}) + C \text{ uC}$$


$$2 = 2 \sin(10(0) + \frac{\pi}{6}) + C$$

$$2 = 2 \sin(\frac{\pi}{6}) + C$$

$$C = 2 - 2(0.5) = 1$$

$$Q = 2 \sin(10t + \frac{\pi}{6}) + 1 \text{ mC}$$

7.  $i = \frac{dQ}{dt}$

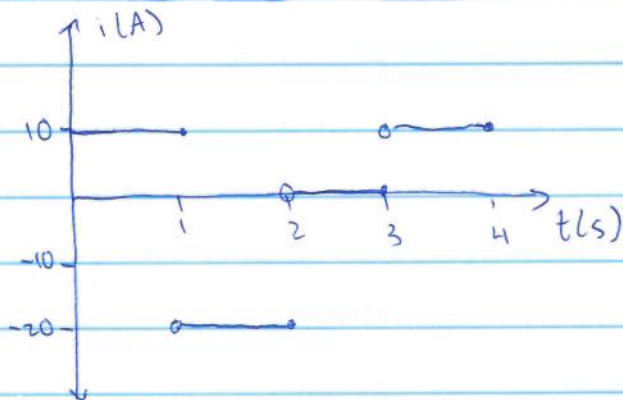

9. a.  $Q = \int i dt$

$Q = 10C$

b.  $10 + 5 + 7.5 = 22.5C$

c.  $10 + 7.5 + 5 + 5 + 2.5 = 30C$

13. a.  $q = 5 \sin(4\pi t) \text{ mC}$

$v = 3 \cos(4\pi t) \text{ V}$

~~$i = 5 \cos(4\pi t) \text{ mA}$~~

$i = 20\pi \cos(4\pi t) \text{ mA}$

$v(0.3) = 3 \cos(4\pi(0.3)) = -2.427 \text{ V}$


$i(0.3) = 20\pi \cos(4\pi(0.3)) = -50.832 \text{ mA}$

$P = IV = 123.4 \text{ mW}$

b.  $w = \int_a^b p dt = \int_a^b vi dt =$

$= \int_0^{0.6} 3 \cos(4\pi t) \cdot 20\pi \cos(4\pi t) dt$

Using Wolfram Alpha,

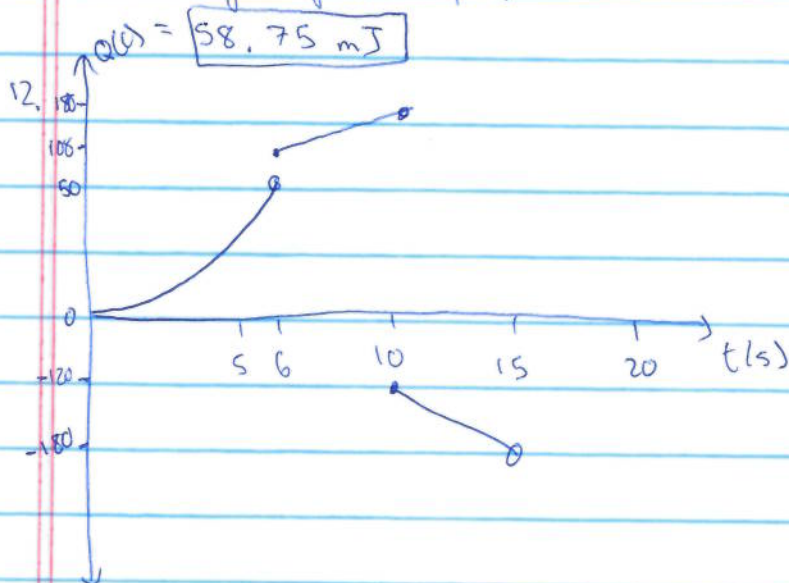

$\int 3t dt = \frac{3t^2}{2}$

$\int 18 dt = 18t$

$\int -12 dt = -12t$


14. a.  $i = \frac{dQ}{dt}$

$$Q = \int i dt = \int 10 + 10e^{-2t} dt = 10t + 5e^{-2t}$$

$$Q(1) = 10(1) - 5e^{-2(1)} = 10 - \frac{5}{e^2} \text{ mC}$$

b.  $P = iv = 20 \sin(4t) \cdot 10(1 + e^{-2t})$   
 $= 20 \sin(4t) \cdot (10 + 10e^{-2t})$   
 $= -171.85 \text{ mW}$

19.

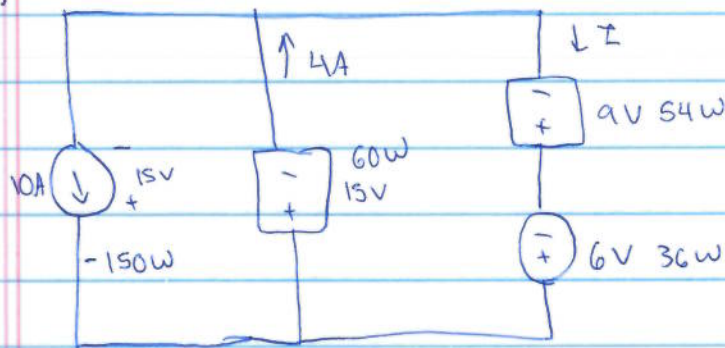

KCL:  $4 = 10 + I$

$$-10(150) = -150W$$

$$4(15) = 60W$$

$$-9I - 6I - 150 + 60 = 0$$


$$-15I = 90$$

$$I = -6A$$

$$-6(-9) = 54W$$

$$-6(-6) = 36W$$

20.

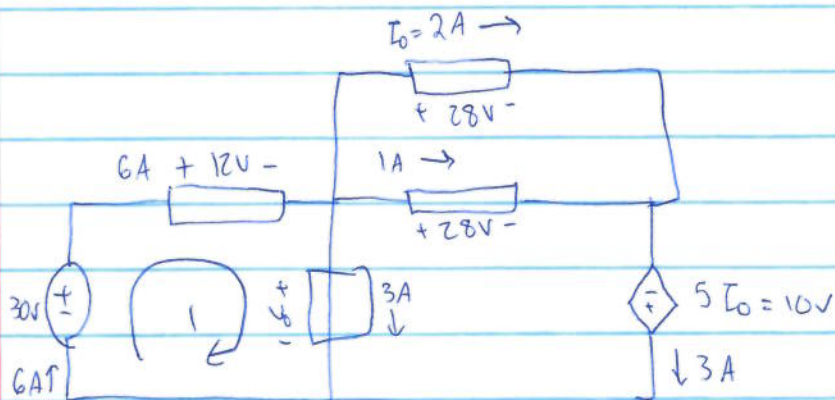


$$+ 6 \cdot 30 - 6 \cdot 12 - 3V = 0$$

$$180 - 72 - 3V = 0$$

$$V = 36$$

$$V_0 = 36 \text{ V}$$

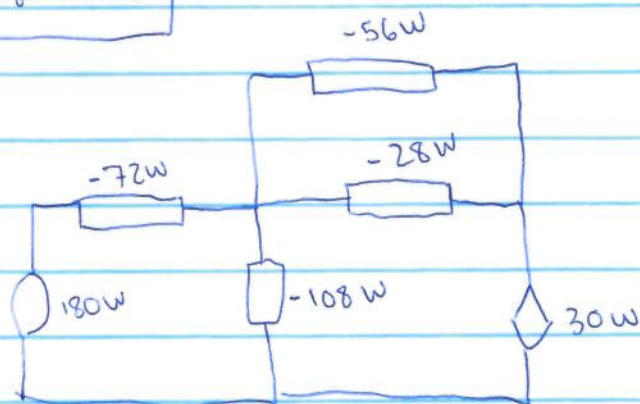

25.  $1.2 \text{ kW} \cdot \cancel{4 \text{ min}} \cdot \cancel{60 \text{ min}} \cdot 6$

$$4 \text{ minutes} \cdot 2 \cdot 14 = 4 \cdot 28 = 112 \text{ minutes} = 1.87 \text{ hrs}$$

$$1.2 \text{ kW} \cdot 1.87 \text{ hrs} \cdot \frac{9 \text{ cents}}{\text{kWh}} = \boxed{\$0.21}$$

26. a.  $P = IV =$

$$150 = 120 I$$

$$I = \frac{150}{120} = \frac{5}{4} = \boxed{1.25 \text{ A}}$$



$$b. \frac{12 \text{ hrs}}{\text{day}} \cdot 365 \text{ days} = 4380 \text{ hours}$$

$$4380 \text{ hrs} \cdot 0.15 \text{ kW} \cdot \frac{9.5 \text{ ~~kWh~~}}{\text{kWhr}} = \$62.42$$