

HW6  
SOLUTIONS

\* 6.8

\* 6.13

\* 6.22

\* 6.42

\* 6.47

\* 6.76

C.8

$$(a) \quad i = C \frac{dv}{dt}$$

$$i(t) = 0 \quad t \leq 0$$

$$i(t) = -100 A e^{-100t} - 600 B e^{-600t} \quad t > 0$$

$$i(0) = -100 A e - 600 B e = 2A \quad (\text{given})$$

$$\because C = 4 \text{ mF}$$

$$\Rightarrow -A - 6B = 5 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{Also, } v(0^+) = v(0^-)$$

$$\text{Now, } v(0^-) = 50 \text{ V} \quad (\text{given}) \quad \text{--- (2)}$$

$$v(0^+) = A e^{-100(0)} + B e^{-600(0)} \quad (\text{given}) \quad \text{--- (3)}$$

$$= A + B$$

$$\therefore \text{ From (2) \& (3)}$$

$$A + B = 50 \quad \text{--- (4)}$$

Solving (1) and (4)

$$A = 61, \quad B = -11$$

$$(b) \quad \text{Energy} = \frac{1}{2} C \cdot v(0)^2$$

$$= \frac{1}{2} (4 \times 10^{-3}) (50)^2 = 5 \text{ J}$$


(c)

$$i(t) = -100 A C e^{-100t} - 600 B C e^{-600t} \quad t \geq 0$$


Substituting  $C = 4 \text{ mF}$ ,  $A = 61$ ,  $B = -11$

$$i(t) = -24.4 e^{-100t} - 26.4 e^{-600t} \quad t \geq 0$$

6.B

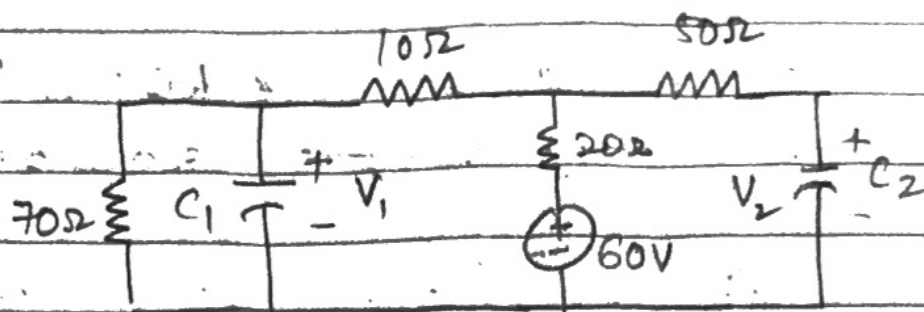

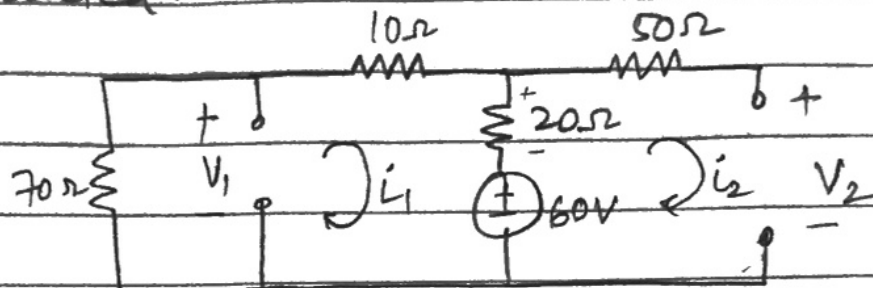Under D.C conditions, capacitors are open circuited.



$$i_2 = 0 \quad \text{..... (open ckt)} \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL in loop 1:

$$(70 + 10 + 20) i_1 + 60 = 0$$

$$\therefore i_1 = -0.6 \text{ A} \quad \text{--- (2)}$$

$V_1$ : voltage across  $70\Omega$  resistor.

$$\therefore V_1 = -i_1 \times 70$$

$$= 42 \text{ V}$$

(From (2))

Now, applying KVL in loop 2:


$$-60 + 20(i_2 - i_1) + 50i_2 + V_2 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = 60 - 12 = 48 \text{ V}$$




$$V_1 = 42 \text{ V}$$

$$V_2 = 48 \text{ V}$$

6.22

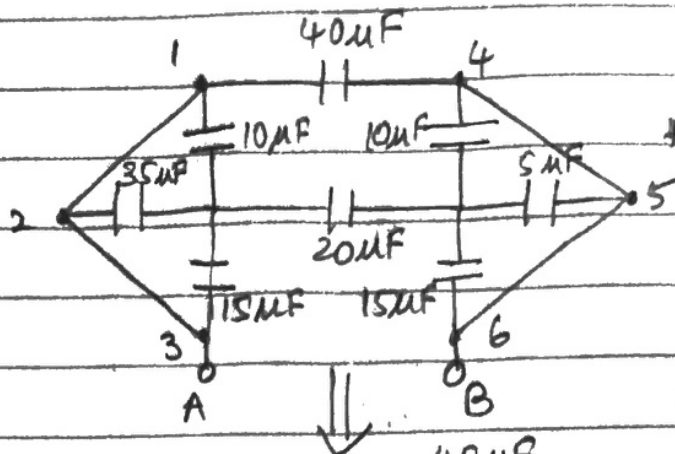


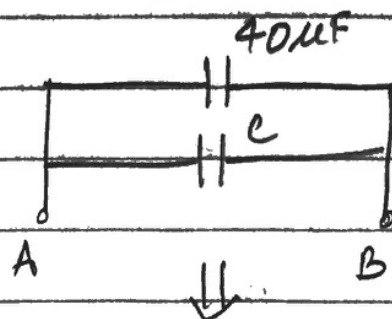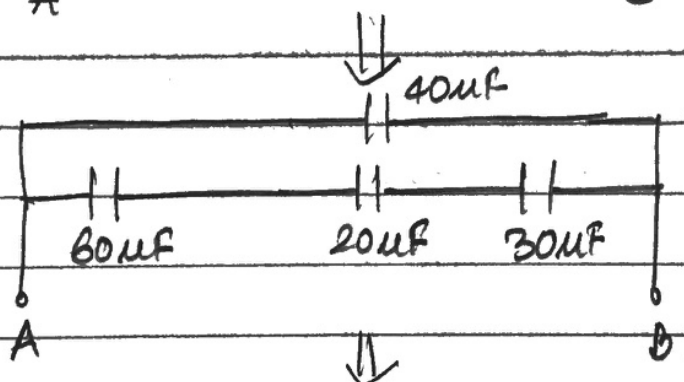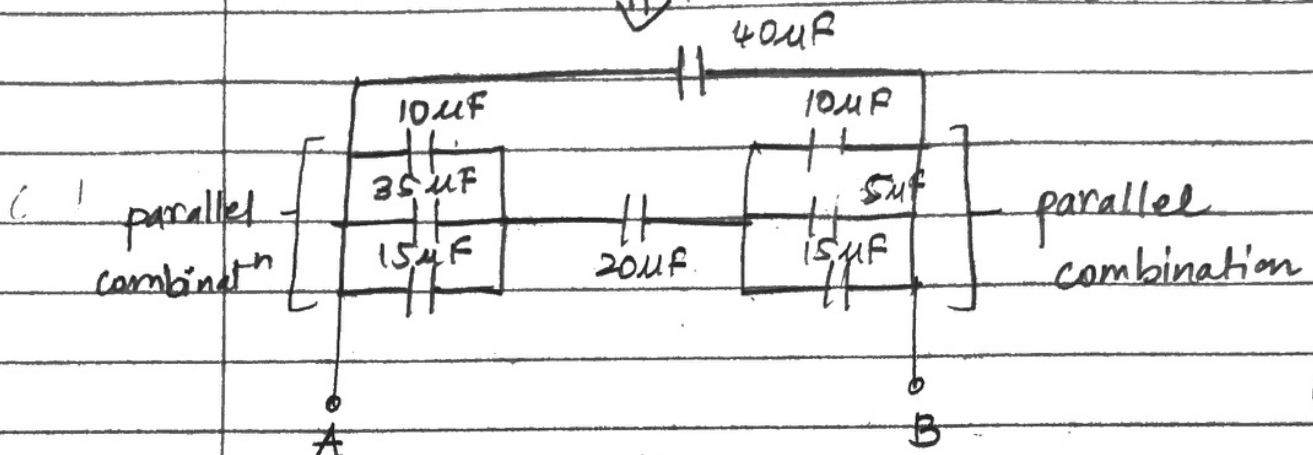\*Note: 1, 2 and 3 are essentially the same node  
 4, 5 and 6 are the same node



$$C = \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \right)^{-1}$$

$$= 10 \mu F$$

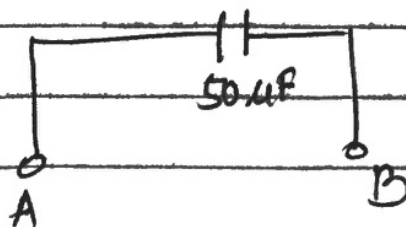

6.42

Current through the inductor:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) \cdot dt + i_L(t_0) \quad L = 5H \text{ \& } i_L(0) = -1A$$

$$i_L(t) = \frac{1}{5} \int_0^t v(t) \cdot dt - 1 \quad \underline{0 < t < 1}$$

$$= 2 \int_0^t dt - 1$$

$$= 2 [t - 0] - 1$$

$$= 2t - 1$$

— (1)

$$i_L(t) = \frac{1}{5} \int_1^t 0 \cdot dt + i_L(1) \quad \underline{1 < t < 2}$$

$$= 1A \quad \left\{ \text{From (1) } i_L(1) = 1A \right\} \text{ — (2)}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{5} \int_2^t 10 \cdot dt + i_L(2) \quad \underline{2 < t < 3}$$

$$= 2 [t - 2] + 1 \quad \left\{ \text{From (2) } i_L(2) = 1A \right\}$$

$$= 2t - 3 \quad A \quad \text{— (3)}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{5} \int_3^t 0 \cdot dt + i_L(3) \quad \underline{3 < t < 4}$$

$$= 3A \quad \left\{ \text{From (3) } i_L(3) = 3A \right\} \text{ — (4)}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{5} \int_4^t 10 \cdot dt + i_L(4) \quad \underline{4 < t < 5}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2(t-4) + i_L(4) \\
 &= 2t - 8 + 3 \quad \left\{ \text{From 4, } i_L(4) = 3A \right\} \\
 &= 2t - 5A \quad - (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i_L(t) &= \frac{1}{5} \int_5^t v(t) dt + i_L(5) \quad t > 5 \\
 &= \frac{1}{5} \int_5^t 0 dt + 5 \quad \left\{ \text{From 5, } i_L(5) = 5A \right\} \\
 &= 5A \quad t > 5
 \end{aligned}$$


Thus,

$$\begin{array}{ll}
 i_L(t) = 2t - 1A & 0 < t < 1 \\
 -1A & 1 < t < 2 \\
 2t - 3A & 2 < t < 3 \\
 3A & 3 < t < 4 \\
 2t - 5A & 4 < t < 5 \\
 5A & 5 < t
 \end{array}$$



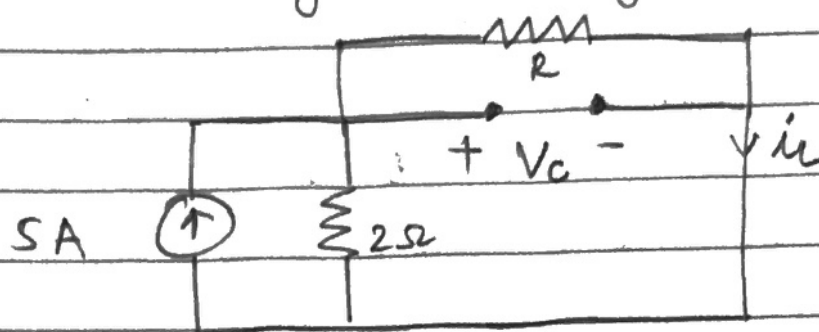6.47

Under D.C. conditions, the capacitor is an open ckt, while the inductor is shorted.  
 $\therefore$  resulting ckt diagram:



$$\text{Energy stored in capacitor } (W_C) = \frac{1}{2} C V_C^2 = 80 V_C^2 \mu\text{J}$$

$$\text{Energy stored in inductor } (W_L) = \frac{1}{2} L i_L^2 = 2 i_L^2 \text{ mJ}$$

Now if

$$W_C = W_L$$

$$\Rightarrow \frac{40 V_C^2}{1000} = i_L^2$$

$$\Rightarrow \frac{V_C}{5} = i_L$$

$$\Rightarrow V_C = 5 i_L \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{Now by inspection } V_C = R i_L \quad \text{--- (2)}$$

From (1) + (2)

$$R = 5 \Omega$$



6.7b

For a differentiator:

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

$$\text{Here } RC = 50 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \\ = 0.5s$$

$$\therefore V_o = -0.5 \frac{dV_i}{dt}$$

From given data,

$$\text{slope} = \frac{dV_i}{dt} = 20 \text{ V/s} \quad 0 < t < 5\text{ms}$$

$$= -10 \text{ V/s} \quad 5\text{ms} < t < 15\text{ms}$$

$$0 < t < 5\text{ms}$$

$$5\text{ms} < t < 15\text{ms}$$

$$\therefore V_o = -10 \text{ V} \quad 0 < t < 5\text{ms}$$

$$= 5 \text{ V} \quad 5\text{ms} < t < 15\text{ms}$$

$$0 < t < 5\text{ms}$$

$$5\text{ms} < t < 15\text{ms}$$

