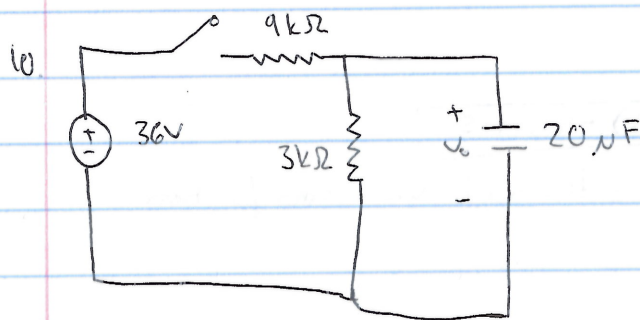


Rishabh Shah

11103 12017

4655 4192


ECS 215 HW7



before  $t=0$  ( $t < 0$ ):

$$V_c = 36 \cdot \left( \frac{3000}{12000} \right) = 9V$$

after  $t=0$  ( $t > 0$ ):

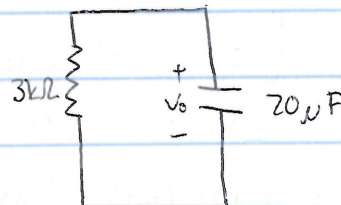

$$V_c(t) = V_c e^{-t/\tau}$$
$$= 9e^{-t/0.06}$$

$$V_c(t) = 9e^{-t/0.06} = 3$$

$$\frac{1}{3} = e^{-t/0.06}$$

$$\ln\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{-t}{0.06}$$

$$-0.06 \ln\left(\frac{1}{3}\right) = t = 0.0659s$$

$$V(t) = 9e^{-t/0.06} \quad \checkmark$$

$$V(0.0659s) = 3V$$

19.  $i(0) = 5A$

Determine  $R_{TH}$ :

$$-i + 0.5i + i_{40} = 0 ; i_{40} = 0.5i$$

$$10i - 1 + 40i_{40} = 0$$

$$10i - 1 + 20i = 0$$

$$30i = 1$$

$$i = 1/30 A$$

$$R_{TH} = (1/30)^{-1} = 30 \Omega$$

$$i(t) = i(0) e^{-t/\tau}$$

$$= 5e^{-t/0.2}$$

$$= 5e^{-5t}$$

24 b.  $i(t) = \begin{cases} 0 & t < 1 \\ -10 & 1 < t < 3 \\ 10 & 3 < t < 5 \\ 0 & t > 5 \end{cases}$  in terms of unit step functions

$$i(t) = -10u(t-1) + 20u(t-3) - 10u(t-5)$$

c.  $x(t) = \begin{cases} t-1 & 1 < t < 2 \\ 1 & 2 < t < 3 \\ 4-t & 3 < t < 4 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$  in terms of unit ramp functions

$$\begin{aligned} x(t) &= (t-1)(u(t-1) - u(t-2)) + (u(t-2) - u(t-3)) + (4-t)(u(t-3) - u(t-4)) \\ &= (t-1)u(t-1) - (t-1)u(t-2) + u(t-2) - u(t-3) + (4-t)u(t-3) \\ &\quad - (4-t)u(t-4) \end{aligned}$$

~~$$(t-1)u(t-1) - (t-1)u(t-2) + (3-t)u(t-3) - (4-t)u(t-4)$$~~

24. a. 
$$= r(t-1) - r(t-2) - r(t-3) - r(t-4)$$

26. c.  $v_3(t) = 2(u(t-2) - u(t-4))$

+  $v_3(t) = 4(u(t-4) - u(t-6))$


$$= 2u(t-2) - 2u(t-4) + 4u(t-4) - 4u(t-6)$$

$$= 2u(t-2) + 2u(t-4) - 4u(t-6)$$

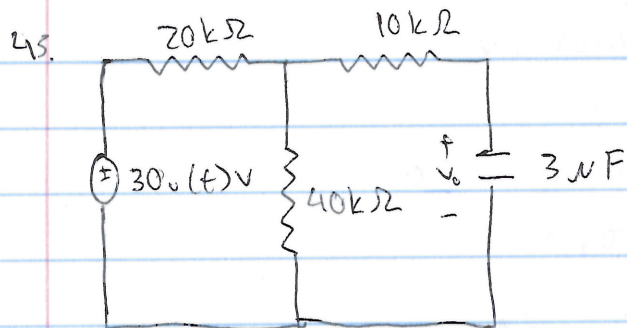d.  $v_4(t) - 1 = \frac{-2+1}{2-1} (t+1)$

$$v_4(t) = -t(u(t-1) - u(t-2))$$

$$\begin{aligned} &= -((t-1)u(t-1) - u(t-1) + (t-2)u(t-2) + 2u(t-2)) \\ &= -r(t-1) - u(t-1) + r(t-2) + 2u(t-2) \end{aligned}$$



$$v_o(0) = 5 \text{ V}$$

$$v_d(t) = v_o(\infty) + (v_o(0) - v_o(\infty)) e^{-t/\tau} v(t)$$

$$v_o(\infty) = \frac{40 \times 10^3}{20 \times 10^3 + 40 \times 10^3} \quad v_s = \frac{4}{6} \cdot 30 = 20 \text{ V}$$


$$R_{Th} = 20 \times 10^3 + \left( \frac{1}{40 \times 10^3} + \frac{1}{20 \times 10^3} \right)^{-1} = 23.3 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = RC = 0.07$$

$$v_o(t) = 20 + (-15) e^{-t/0.7} v(t)$$

$$= 20 - 15 e^{-t/0.7} v(t) \text{ V}$$

60

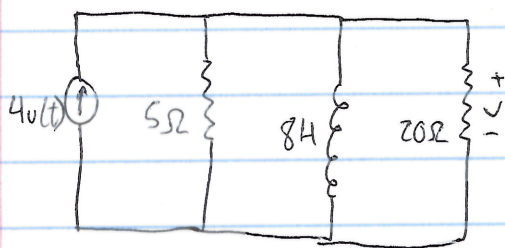

$$i_{20} = 4 \cdot \frac{5}{25} = 0.8 \text{ A}$$


$$v(0^+) = 16 \text{ V}$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 4$$

$$\tau = 2$$

$$v(t) = v(\infty) + (v(0) - v(\infty)) e^{-t/\tau}$$

$$= 16 e^{-t/2} \text{ V}$$

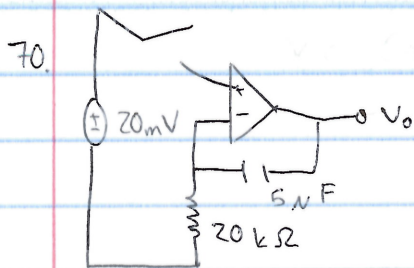

$$V_c(0) = 0V$$

KCL:

$$\frac{V_s}{20 \times 10^3} + i_c = 0$$

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$\frac{V_s}{20 \times 10^3} + C \frac{d}{dt} V_c = 0$$

$$\frac{d}{dt} V_c = \frac{-1}{5}$$

$$V_c = \int_0^t \frac{-1}{5} dt + V_c(0)$$

$$= \frac{-1}{5} t$$

$$V_s - V_c = V_o$$

$$20 \times 10^{-3} - \frac{-1}{5} t = V_o$$

$$V_o = 20 \times 10^{-3} + 0.2 t$$

$$= \boxed{20(1 + 10t) \text{ mV}}$$