


Rishabh Shah

12/06/2017


4655 4192

EECS 215 HW 11

9.

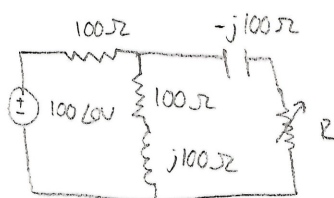

Solve for Z_{TH}

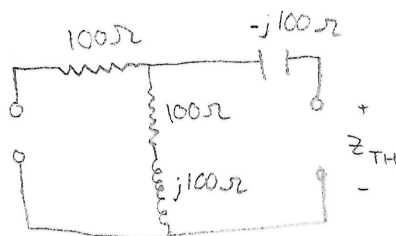


$$Z_{TH} = -j100 + (100 + j100 \parallel 100)$$

$$= -j100 + \frac{(100 + j100)100}{100 + j100 + 100} = -j100 + \frac{10000 + j10000}{200 + j100} = 100 \angle -53.13^\circ \Omega$$

$$R_L = |Z_{TH}| = 100 \Omega$$

$$P_{max} = \frac{|V_{TH}|^2}{8 R_{TH}}$$

To find V_{TH} :

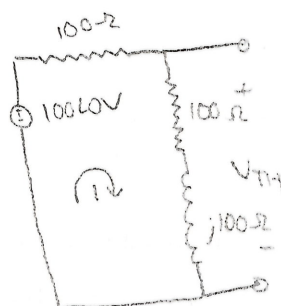

$$Z = 200 + j100$$

$$I = V/Z = 0.4 - j0.2$$

$$V_{TH} = I Z = 60 + j20$$

$$P_{max} = \frac{|V_{TH}|^2}{8 R_{TH}} = 6.25 W$$

27. $I_{rms}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt = \frac{1}{T} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^T = \frac{125}{15}$

$$I_{rms} = 2.887 A$$

16. b. $V = 250 \angle -10^\circ V_{rms}$

$$I = 6.2 \angle -25^\circ A_{rms}$$

$$S = VI^* = (250 \angle -10^\circ)(6.2 \angle 25^\circ) = 1550 \angle 15^\circ = 1497 + j401 VA$$

apparent power = 1550 VA

real power = 1497 W

reactive power = 401 VAR

Power factor lags because
current lags voltage

d. $V = 160 \angle 45^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$
 $I = 8.529 \angle 0^\circ \text{ A}_{\text{rms}}$

$$S = VI^* = (160 \angle 45^\circ)(8.529 \angle -90^\circ) = 1360 \angle -45^\circ = 962 + j962$$

apparent power = 1360 VA

real power = 962 W

reactive power = 962 VAR

Power factor is leading because
current leads voltage

118. a. $P = 269 \text{ W}$; $Q = 150 \text{ VAR}$

$$S = P - jQ = \boxed{269 - j150 \text{ VA}}$$

c. $S = 600 \text{ VA}$; $Q = 450 \text{ VAR}$


$$S = P + jQ = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P^2 = S^2 - Q^2 = 600^2 - 450^2$$

$$P = 396.86 \text{ W}$$

$$S = \boxed{396.86 + j450 \text{ VA}}$$

59.

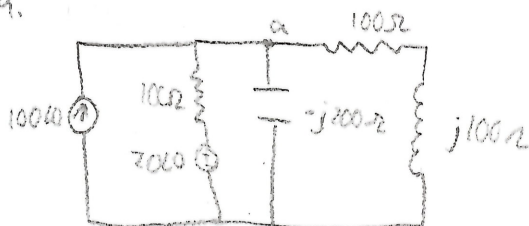

KCL @ a: $\frac{a - 20}{100} + \frac{a}{-j200} - 0.1 + \frac{a}{100 + j100} = 0$

$$a \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{-j200} + \frac{1}{100 + j100} \right) = 0.1 + 0.2$$

$$a = 0.3 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{-j200} + \frac{1}{100 + j100} \right)^{-1}$$

$$= 18 - j6 = 18.97 \angle -18.43^\circ \text{ V}$$

current through inductor:

$$I_1 = \frac{a}{100 + j100} = 0.06 - j0.12 = 0.134 \angle -63.43^\circ$$

$$I_2 = \frac{a}{-j200} = 0.03 + j0.09 = 0.095 \angle 71.57^\circ$$

$$S_L = VI_1^* = (18.97 \angle -18.43^\circ)(0.134 \angle 63.43^\circ) = 2.54 \angle 58.31^\circ = -4.816 + j2.4959j$$

$$S_C = VI_2^* = (18.97 \angle -18.43^\circ)(0.095 \angle -71.57^\circ) = 1.80 \angle -116.62^\circ = -1.6728 + j0.670509j$$

$$Q_L = j2 \text{ VAR}$$

$$Q_C = -j2 \text{ VAR}$$

$$75. a. Z_1 = 10 - j30 \quad I_1 = 41.4 + j13.2$$

$$Z_2 = 10 + j10 \quad I_2 = 22 - j22$$

$$Z_3 = 10 \quad I_3 = 41.4$$

$$\sum Z = 70.4 - j8.8$$

$$P = 15 (41.4) (70.4 - j8.8) = 32.11 + j2.36 \text{ VAR}$$

b. 0.97 lagging

c.