


### HW # 3

### SOLUTIONS

#### Problems:

- \* 3.5
- \* 3.14
- \* 3.20
- \* 3.35
- \* 3.46
- \* 3.49
- \* 3.52.

35

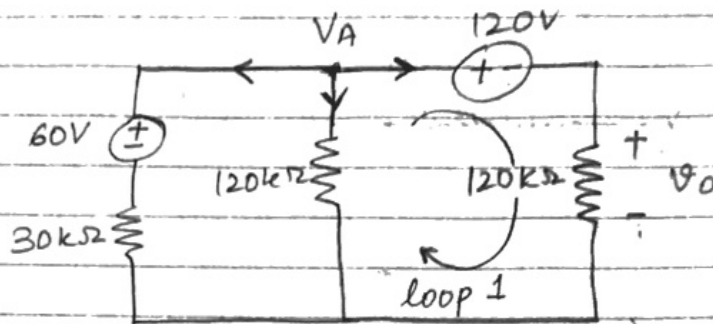

Applying KCL at node A:

$$\frac{V_A - 60}{30k} + \frac{V_A - 120}{120k} + \frac{V_A}{120k} = 0$$

$$\Rightarrow 4V_A - 240 + V_A - 120 + V_A = 0$$

$$\Rightarrow 6V_A = 360$$

$$\Rightarrow \boxed{V_A = 60V.}$$

Applying KVL in loop 1:


\*\* Note: Voltage across 120k resistor =  $V_A$ .

$$-V_A + 120 + V_0 = 0$$

$$\therefore -60 + 120 = -V_0$$

$$\therefore \boxed{V_0 = -60V.}$$

3.14

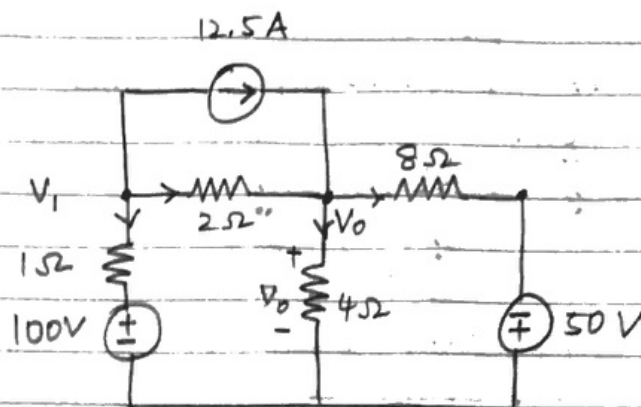

Applying KCL at node 1 ( $V_1$ ):

$$\frac{V_1 - 100}{1} + \frac{V_1 - V_0}{2} + 12.5 = 0$$

$$\Rightarrow 3V_1 - V_0 = 175 \quad \text{--- (1)}$$

Applying KCL at node 0 ( $V_0$ ):

$$-\frac{(V_1 - V_0)}{2} - 12.5 + \frac{V_0 - (-50)}{8} + \frac{V_0}{4} = 0$$


$$\Rightarrow 4V_1 - 4V_0 - 100 + V_0 + 50 + 2V_0 = 0$$

$$\Rightarrow -4V_1 + 7V_0 = 50 \quad \text{--- (2)}$$

Solving eq<sup>n</sup> (1) + (2) we get:

$V_1 = 75V$ $V_0 = 50V$
----------------------------

3.20

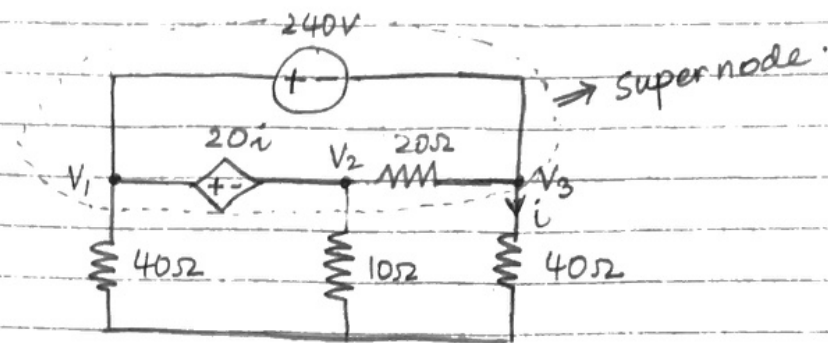

First at  $V_3$ :  $i = \frac{V_3}{40}$  — (1)

For the entire supernode:

1<sup>st</sup> constraint eq<sup>n</sup>:

$$V_1 - V_3 = 240$$

$$\Rightarrow V_3 = V_1 - 240 \quad - (2)$$

2<sup>nd</sup> constraint eq:

$$V_1 - V_2 = 20i$$

$$= 20 \left( \frac{V_3}{40} \right) \quad (\text{From (1)})$$

$$= \frac{V_1 - 240}{2} \quad (\text{From (2)})$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{V_1 + 240}{2} \quad - (3)$$

Applying KCL at the supernode:

$$\frac{V_1}{40} + \frac{V_2}{10} + \frac{V_3}{40} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{40} + \frac{V_1 + 240}{20} + \frac{V_1 - 240}{40} = 0$$

(From (2) & (3))

$$\Rightarrow V_1 + 2V_1 + 480 + V_1 - 240 = 0$$


$$\Rightarrow 4V_1 = -240$$

$$\Rightarrow \boxed{V_1 = -60 \text{ V}}$$

$$\therefore V_2 = 90V$$

$$V_3 = -300V$$

3.35

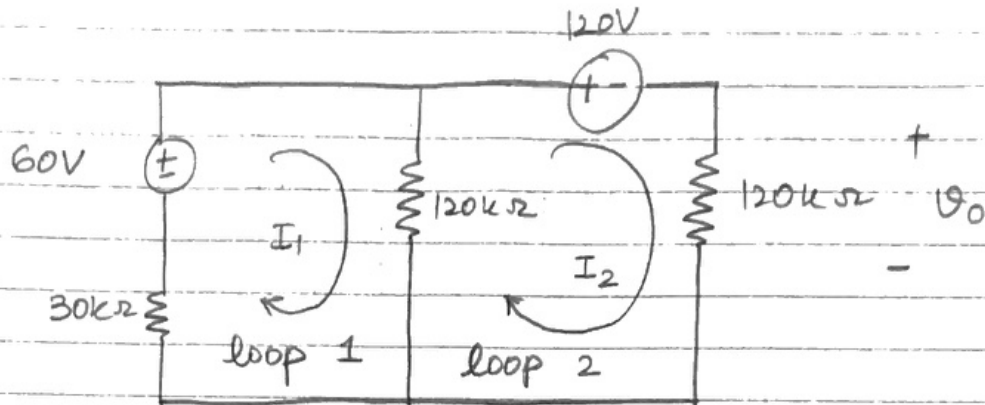

Applying KVL in loop 1:

$$30kI_1 - 60 + 120k(I_1 + I_2) = 0$$

$$\Rightarrow 150kI_1 - 120kI_2 = 60V \quad (1)$$

Applying KVL in loop 2:

$$120k(I_2 - I_1) + 120V + 120k(I_2) = 0$$

$$\Rightarrow -120kI_1 + 240kI_2 = -120V \quad (2)$$

Solving eq<sup>n</sup> (1) & (2) we get:


$$I_1 = 0A ; I_2 = -0.5mA$$

Now,

$$V_0 = 120k \times (I_2)$$

$$= \boxed{-60V}$$

3.46

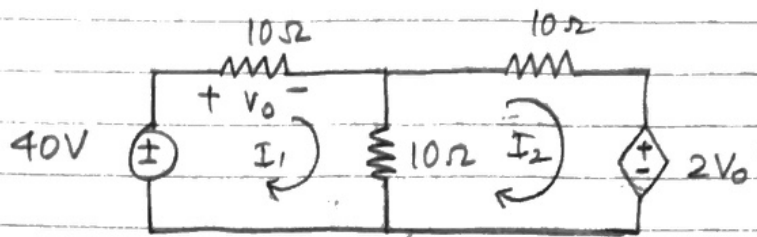

By inspection:  $V_0 = 10 \cdot I_1$  — (1)

By applying KVL in loop 1:

$$-40 + 10I_1 + 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow 20I_1 - 10I_2 = 40V \quad - (2)$$

By applying KVL in loop 2:

$$10(I_2 - I_1) + 10I_2 + 2V_0 = 0$$

$$\Rightarrow -10I_1 + 20I_2 + 2(10I_1) = 0 \quad (\text{From (1)})$$


$$\Rightarrow 10I_1 + 20I_2 = 0 \quad - (3)$$

Solving eq<sup>n</sup> (2) & (3) we get:

$I_1 = 1.6 \text{ A}$ $I_2 = -0.8 \text{ A}$
--



3.49

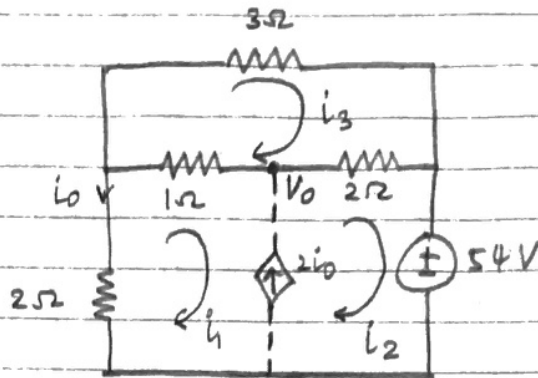

Loops 1 and 2 form a supermesh:

$$\text{Constraint eq}^n: i_2 - i_1 = 2i_0 \quad - (1)$$

$$\text{By inspection: } i_1 = -i_0 \quad - (2)$$

From (1) and (2)

$$i_2 - i_1 = -2i_0$$

$$\Rightarrow i_2 = -i_1 \quad - (3)$$

Applying KVL to the supermesh:

$$1 \times (i_1 - i_3) + 2(i_2 - i_3) + 54 + 2i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 - 3i_3 = -54 \quad (\text{Using eq}^n (3)) \quad - (4)$$

Applying KVL to loop 3:

$$3i_3 + 2(i_3 - i_2) + 1(i_3 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow i_1 + 6i_3 = 0 \quad - (5)$$

Solving eq<sup>n</sup> (4) and (5), we get:

$$i_1 = -36 \text{ A}$$

$$i_3 = 6 \text{ A}$$

$$\therefore \text{From (2): } i_0 = 36 \text{ A}$$



Applying KVL to loop 1.


\*\* Note: Voltage across current source =  $V_0$

$$1(i_1 - i_3) + V_0 + 2i_1 = 0$$

$$\therefore V_0 = i_3 - 3i_1$$

$$= \boxed{114V}$$

3.52

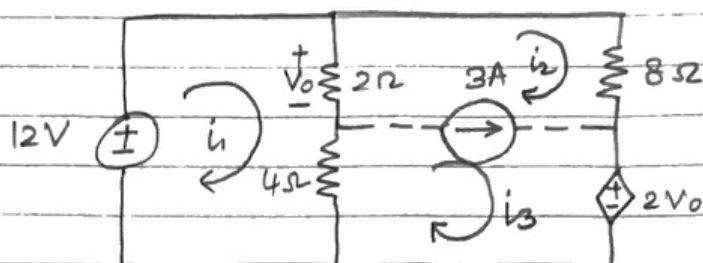

Loops 2 and 3 form a supermesh:

Constraint eq<sup>n</sup> for supermesh:

$$i_3 - i_2 = 3A \quad - (1)$$

By inspection:  $2(i_1 - i_2) = V_o \quad - (2)$

Applying KVL to the supermesh:

$$4(i_3 - i_1) + 2(i_2 - i_1) + 8i_2 + 2V_o = 0 \quad - (3)$$

From (2) and (3):

$$\begin{aligned} 8i_2 + 4(i_1 - i_2) + 4(i_3 - i_1) + 2(i_2 - i_1) &= 0 \\ -2i_1 + 6i_2 + 4(i_2 + 3) &= 0 \quad (\text{From (1)}) \\ \Rightarrow -2i_1 + 10i_2 &= -12 \quad - (4) \end{aligned}$$

Applying KVL to loop 1:

$$\begin{aligned} 2(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) - 12 &= 0 \\ \Rightarrow 6i_1 - 6i_2 &= +24 \quad (\text{From (1)}) \\ &- (5) \end{aligned}$$

Solving (4) and (5)

$i_1 =$	$3.5A$
$i_2 =$	$-0.5A$
$i_3 =$	$2.5A$