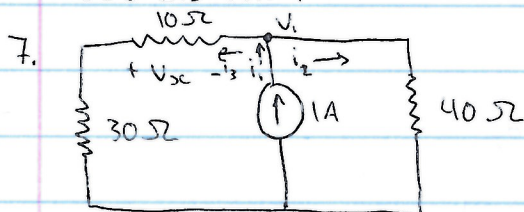


Rishabh Shah

10/05/2017

4655 4192

EECS 215 HW4



$$V_x = 1$$

$$1 - \frac{V_x}{40} - \frac{V_x}{40} = 0$$


$$V_x = 20V$$

$$i_1 = i_2 + i_3 = 1 = 2i_2$$

$$i_2 = i_3 = 0.5A$$

$$V = IR = 0.5(10) = \boxed{5V}$$

16.

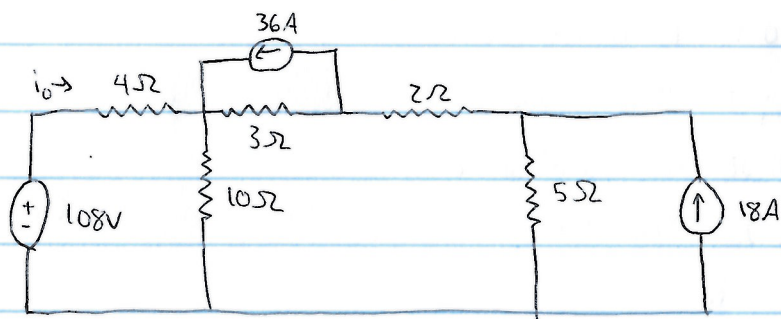

$$i_0 = i_1 + i_2 + i_3$$

Just voltage source: $V = 108V$, $R_{eq} = 9\Omega \therefore i_v = 11.11A$

Just 36A current source: $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{10}\right)^{-1} = \frac{20}{7}$

$$\frac{20}{7} + 2 + 5 = \frac{69}{7} \Omega$$

$$i = \frac{3 \cdot 36}{3 - \frac{69}{7}} = \frac{42}{5} A$$

$$i_1 = -\frac{10}{14} \cdot \frac{42}{5} = -6A$$

Just 18A current source:


$$\frac{20}{7} + 3 + 2 = \frac{55}{7} \Omega$$

$$i = \frac{5 \cdot 18}{5 - 55/7} = 7A$$

$$i_2 = \frac{-10}{2} \cdot 71 = -5A$$

$$i_0 = i_v + i_1 + i_2 = 11.11 - 5 - 6 = 0.11A$$

27.

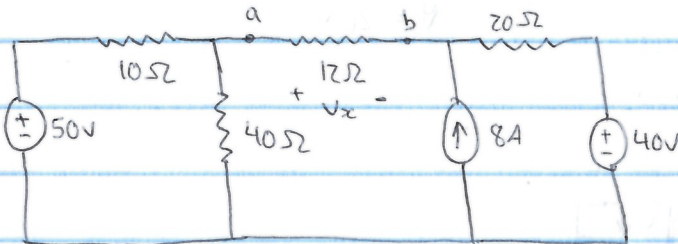


40V and 20Ω to current source

$$R_{TH} = 20; I = 40/20 = 2A$$

50V and 10Ω to current source

$$R_{TH} = 10; I = 50/10 = 5A$$

equivalent circuit is:

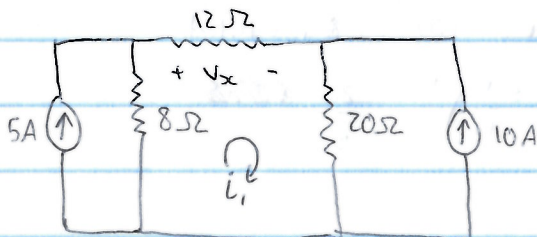


~~2A/10A~~

$$i_1 \cdot 12 + (i_1 + 10)(20) + 8(i_1 - 5) = 0$$

$$i_1 = -4A$$

$$V_x = -4 \cdot 12 = -48V$$

48

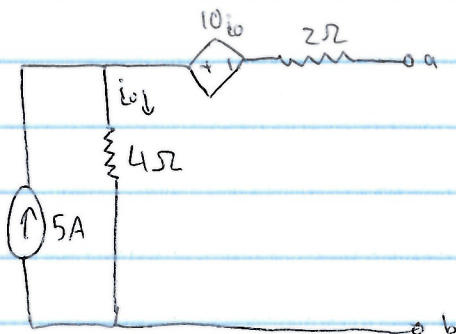

$$I_N = V_{TH} / R_{TH} = I_{sc}$$

$$R_{TH} = 4i_0 + V_{ba} + 2i_0 - 10i_0 = 0$$



$$V_{ab} = -4\Omega$$

$$\frac{V_{ab}}{i_0}$$

$$2I_{sc} + 4(I_{sc} - 2) + 10i_0 = 0$$

$$I_{sc} = 3A$$

∴ Norton equivalency is:

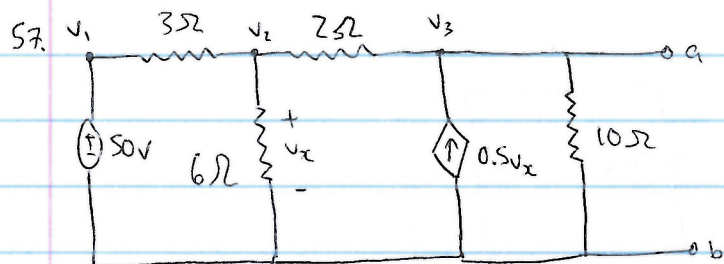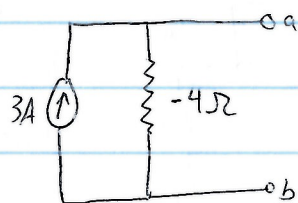

$$V_1 = 50V$$

$$\frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2}{6} + \frac{V_2 - V_3}{2} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_3}{2} + 0.5V_x - \frac{V_2}{10} = 0 \quad \text{where } V_x = V_2$$

$$\therefore V_3 = \frac{500}{3} = V_{TH}$$

Assume $V_{ab} = 1$


$$\frac{V_x}{3} + \frac{V_x}{6} + \frac{V_x - 1}{2} = 0$$

$$V_x = 0.5V$$


$$\frac{V_x - 1}{2} + 0.5x + i_{ab} = 1/10$$

$$i_{ab} = 0.1A$$

$$R_{TH} = V/I = 1/0.1 = 10\Omega$$

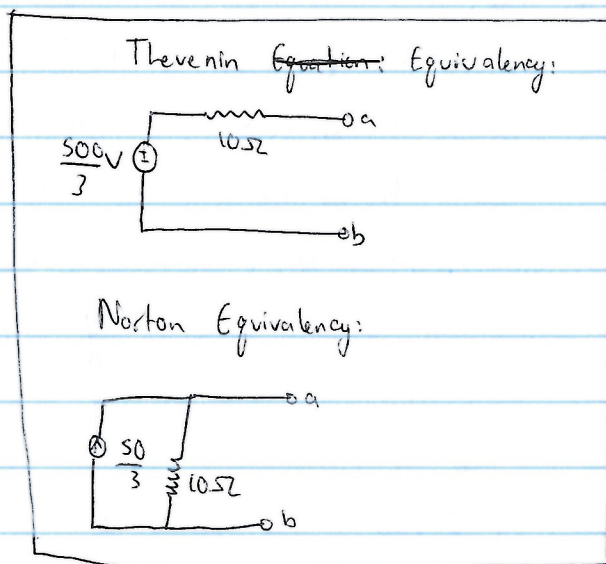


77. a.

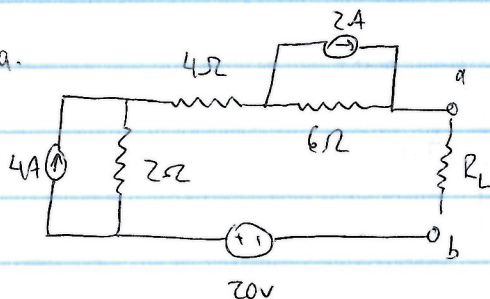

$$R_{TH} = 6 + 4 + 2 = 12 \Omega$$
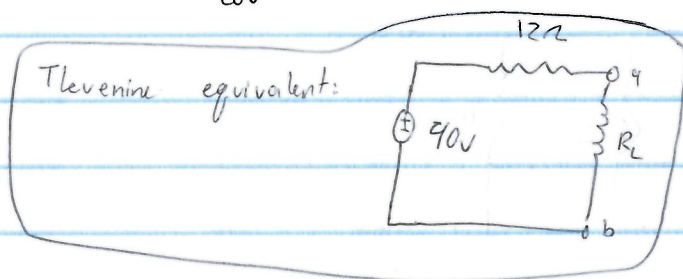
$$V_{TH} = 20 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 6 = 40V$$



b. $R_L = 12 \Omega$; $R_{eq} = 25 \Omega$

$$I = 40 / 25 = 1.6 A$$

c. Max power: $R_L = R_{TH} = 12 \Omega$

d. Max power for $R_L = \frac{V^2}{(R_L + R_{TH})^2} (R_L) = 33.3 W$

88 a. $R_{eq} = (1/20 + 1/5)^{-1} + 10 + 30 = 44 \Omega$


source transformation: $V = 120V$

source transformation: $i = V/R = 0.012 A$

source transformation: $V = 12 \cdot 4 = 48V$

$\therefore V_{TH} = 72V$

Thevenin equivalent circuit:

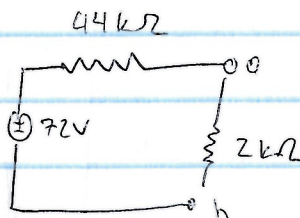

$R_L = 500 \Omega$; $R_{eq} = 46500 \Omega$

$$i = V/R = 0.00154 A$$

b. $R_L = 0 \Omega$; $R_{eq} = 46000 \Omega$

$$i = V/R = 0.00156 A$$